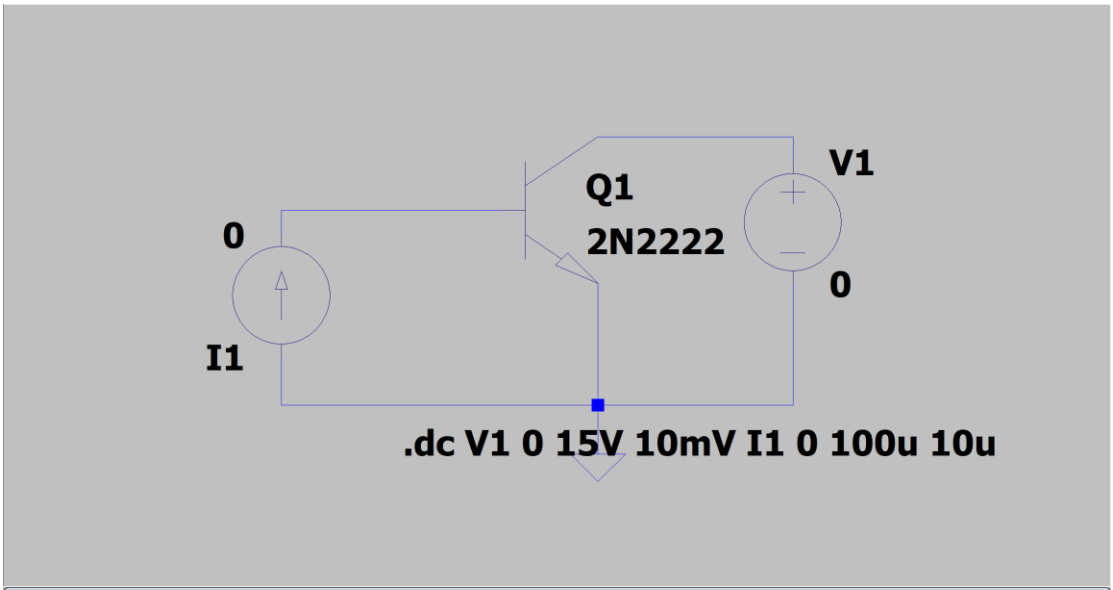
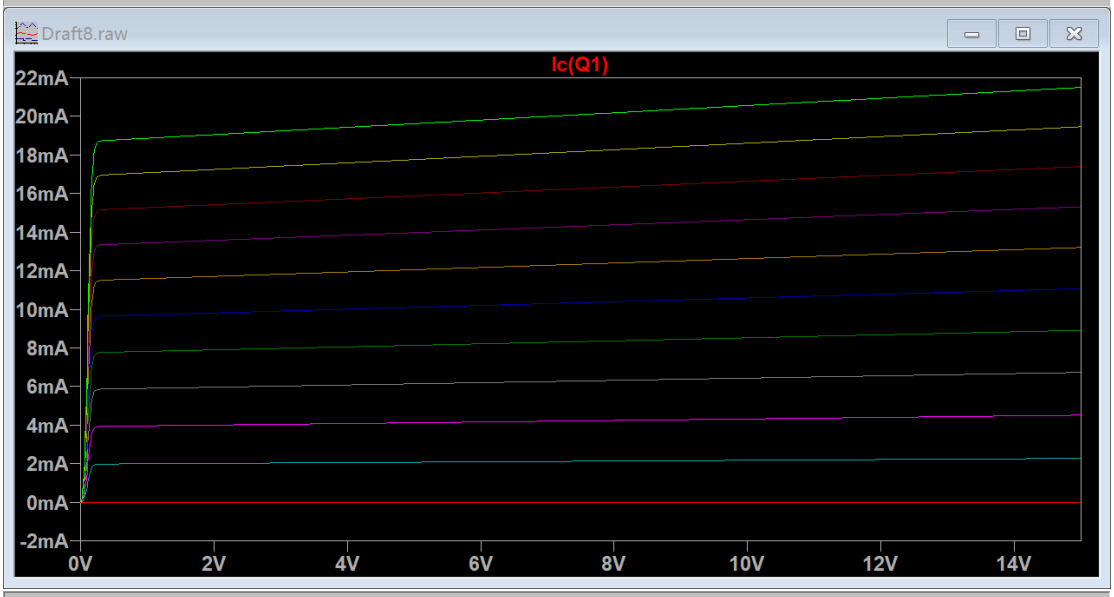
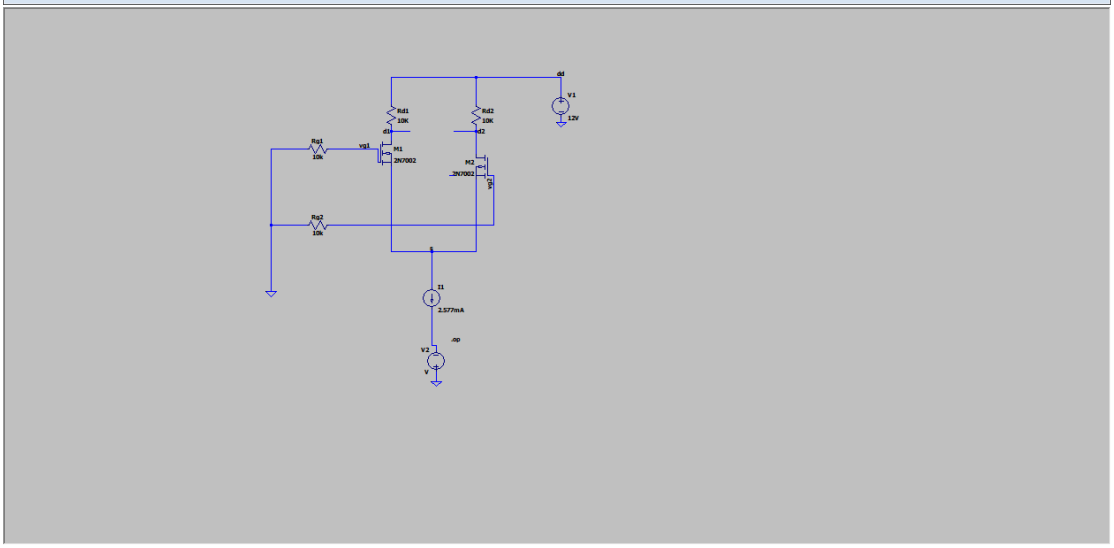
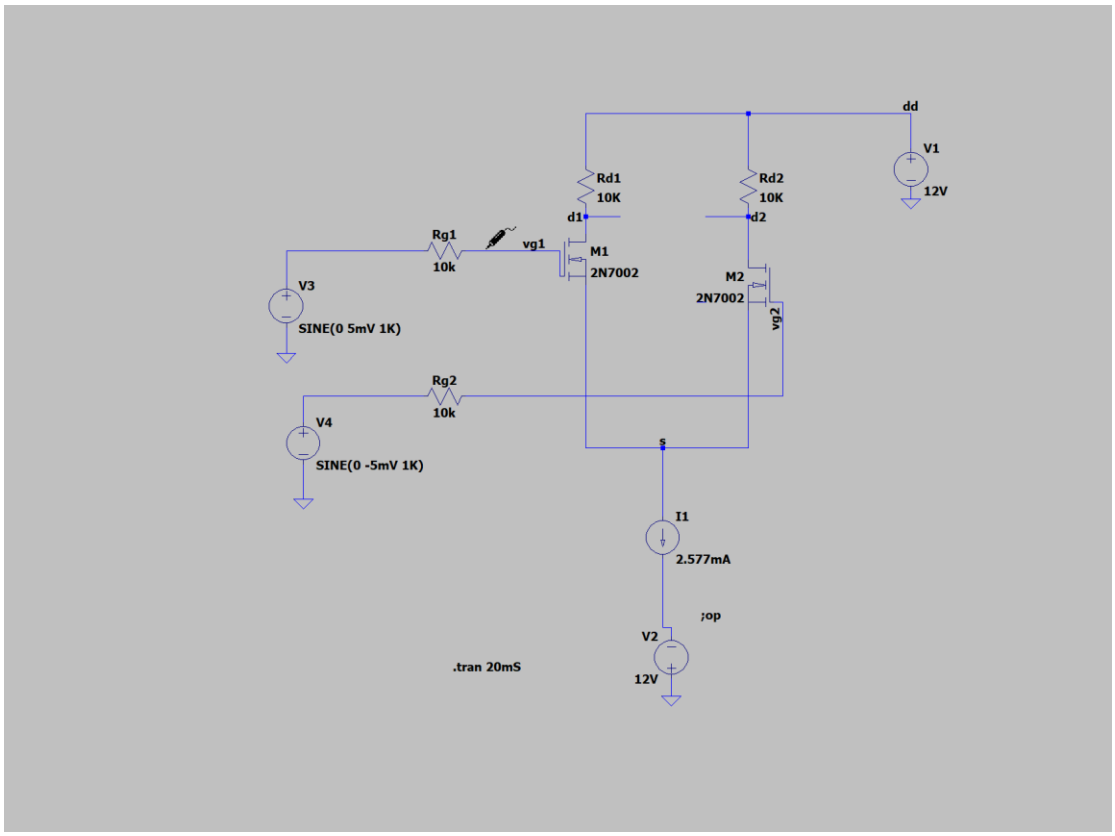

Q1
2N2222
V1
0
0
I1
.dc V1 0 15V 10mV I1 0 100u 10u

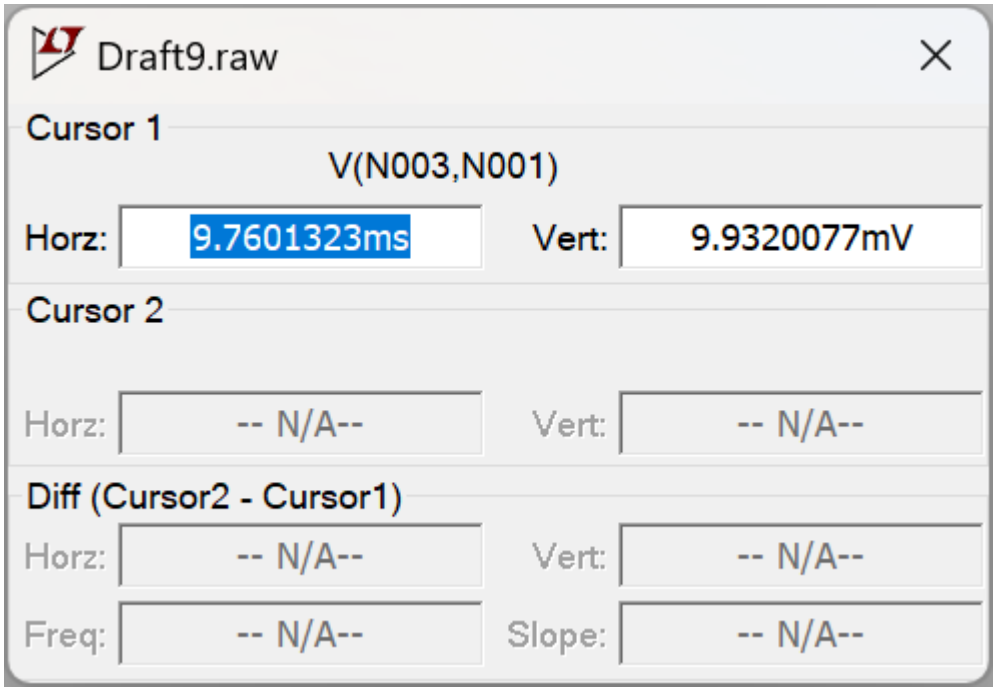

Draft8.raw
Ic(Q1)
22mA
20mA
18mA
16mA
14mA
12mA
10mA
8mA
6mA
4mA
2mA
0mA
-2mA
0V
2V
4V
6V
8V
10V
12V
14V

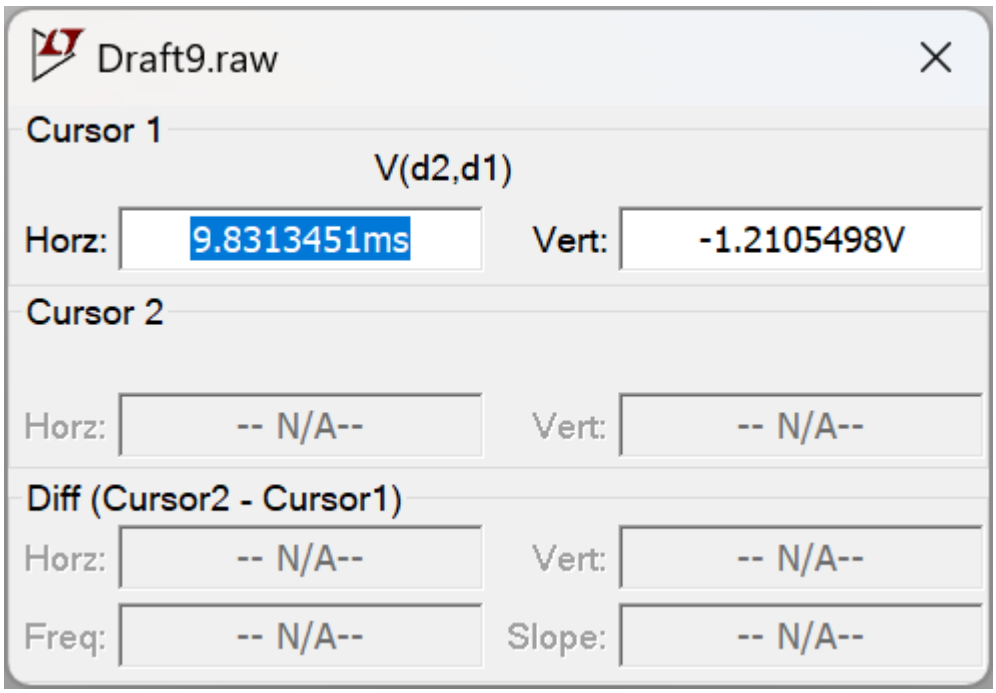


```
       --- Operating Point ---

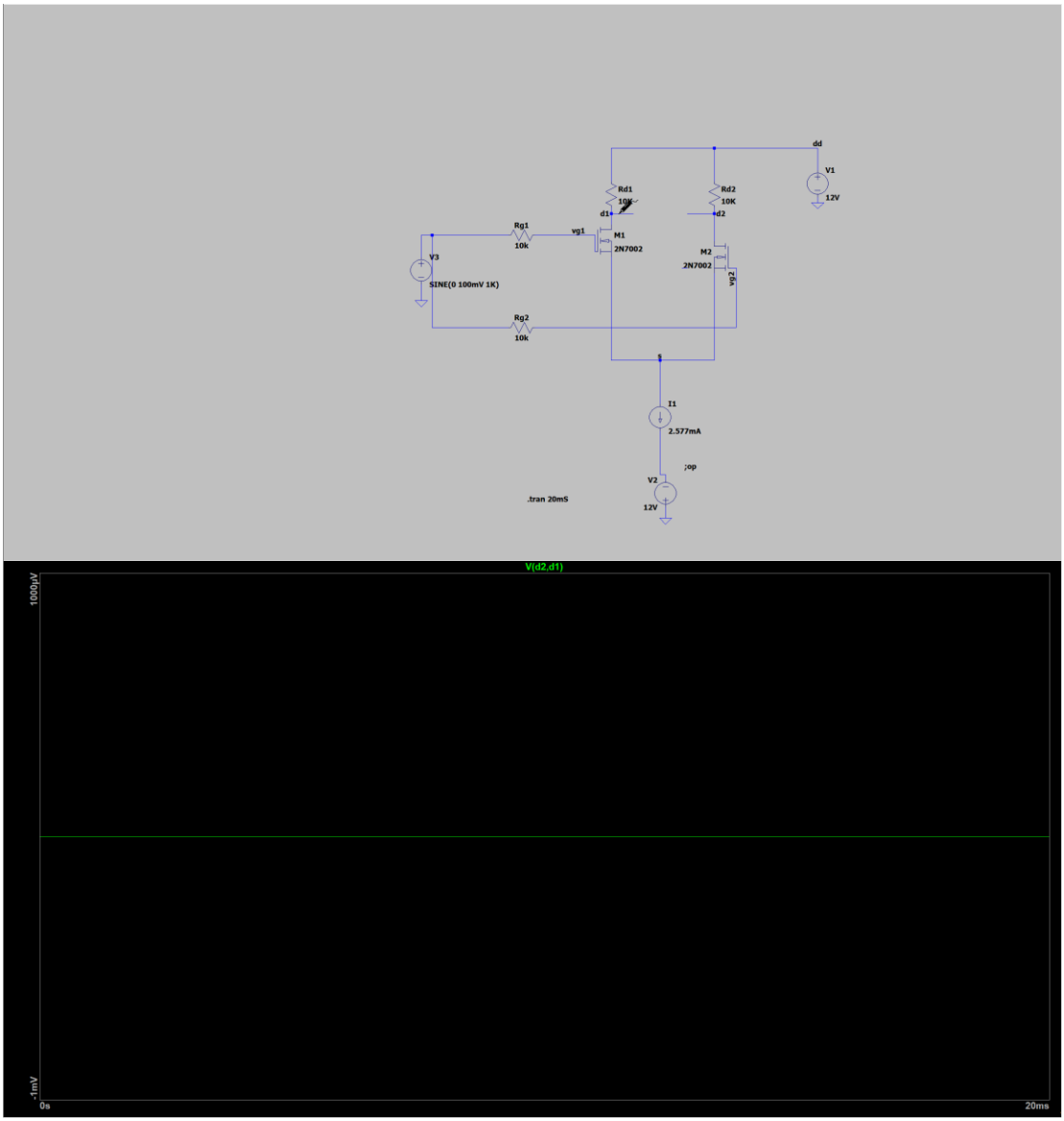
V(d1):          -0.885          voltage
V(vg1):         0               voltage
V(s):           -1.68957        voltage
V(d2):          -0.885          voltage
V(vg2):         0               voltage
V(dd):          12              voltage
V(n002):        0               voltage
Id(M2):         0.0012885       device_current
Ig(M2):         -7.23005e-011               device_current
Is(M2):         -0.0012885      device_current
Id(M1):         0.0012885       device_current
Ig(M1):         -7.23005e-011               device_current
Is(M1):         -0.0012885      device_current
I(I1):          0.002577        device_current
I(Rg2):         0               device_current
I(Rd2):         0.0012885       device_current
I(Rd1):         0.0012885       device_current
I(Rg1):         0               device_current
I(V2):          -0.002577       device_current
I(V1):          -0.002577       device_current
```




Draft9.raw
Cursor 1
V(N003,N001)
Horz:
9.7601323ms
Vert:
9.9320077mV
Cursor 2
Horz:
-- N/A--
Vert:
-- N/A--
Diff (Cursor2 - Cursor1)
Horz:
-- N/A--
Vert:
-- N/A--
Freq:
-- N/A--
Slope:
-- N/A--


Draft9.raw
Cursor 1
V(d2,d1)
Horz:
9.8313451ms
Vert:
-1.2105498V
Cursor 2
Horz:
-- N/A--
Vert:
-- N/A--
Diff (Cursor2 - Cursor1)
Horz:
-- N/A--
Vert:
-- N/A--
Freq:
-- N/A--
Slope:
-- N/A--

Avd=121.8


dd
V1
12V
Rd1
10K
Rd2
10K
d1
d2
Rg1
10k
vg1
M1
2N7002
M2
2N7002
vg2
V3
SINE(0 100mV 1K)
Rg2
10k
s
I1
2.577mA
;op
V2
12V
.tran 20mS
V(d2,d1)
1000µV
-1mV
0s
20ms

Avd1=0;

CMRR= ∞