



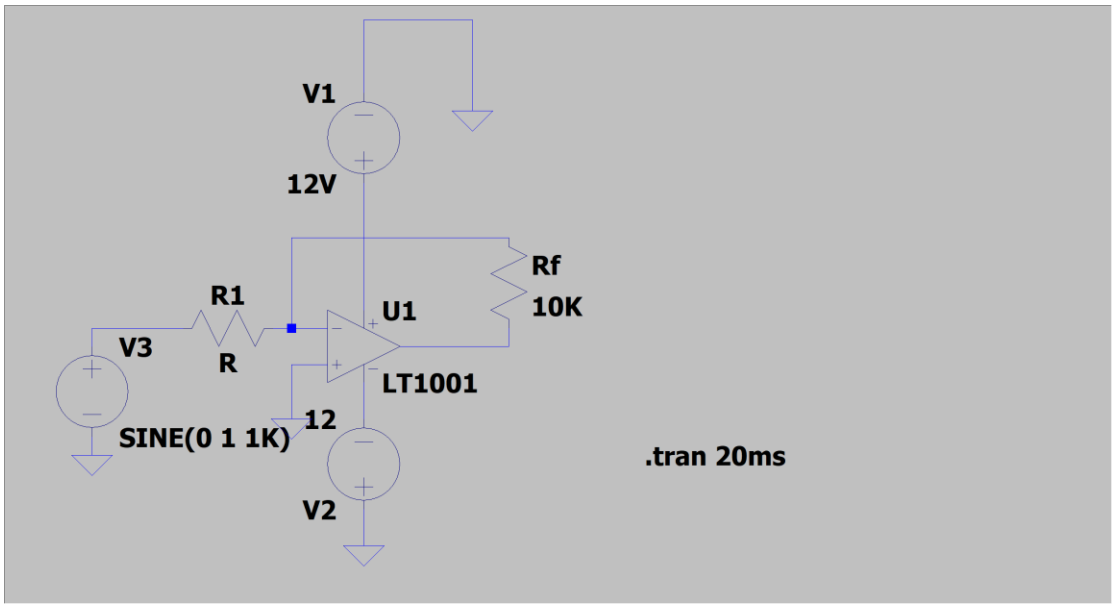


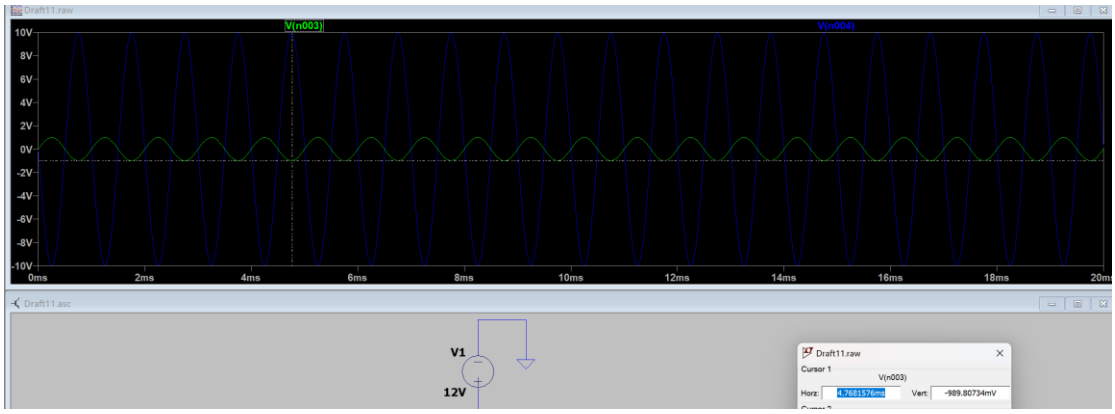

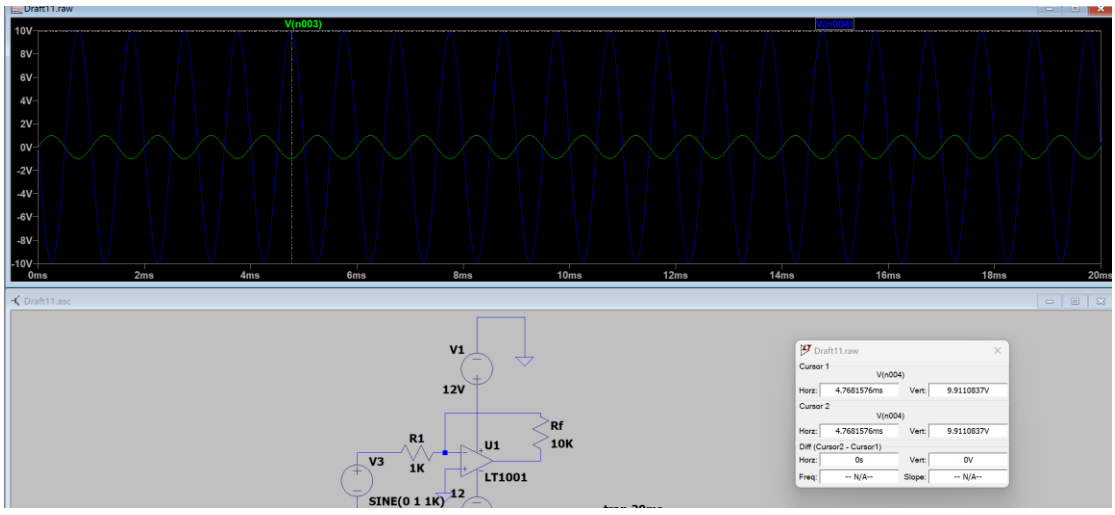

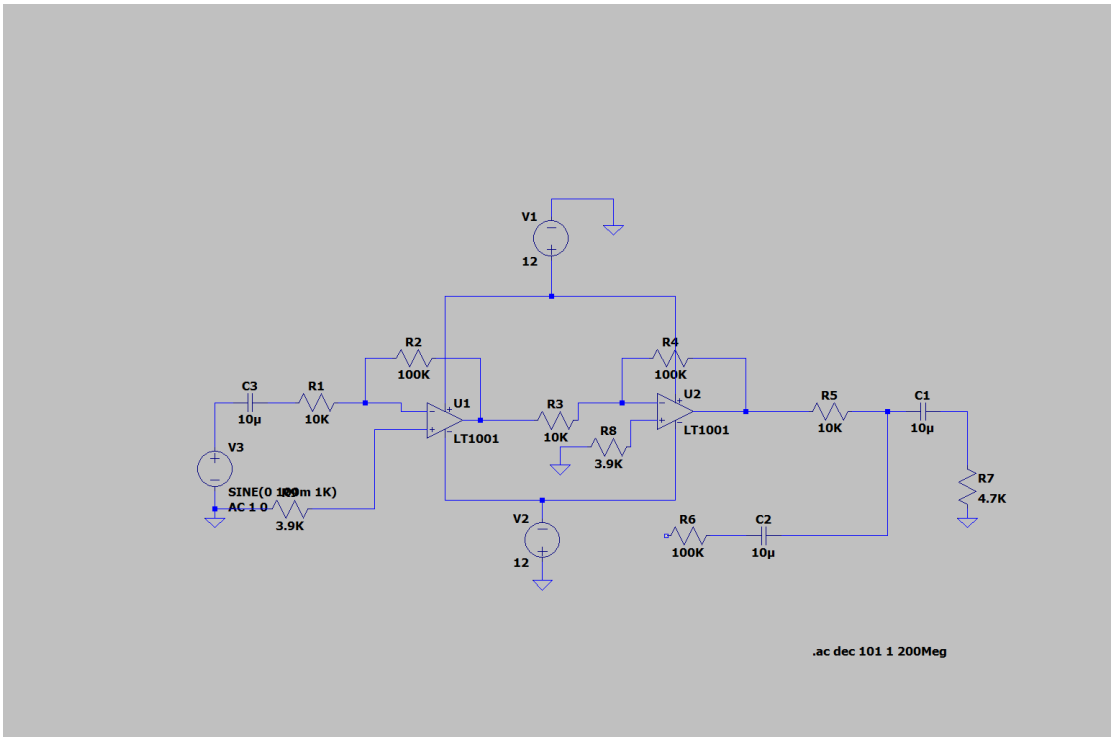
$$A_{Vf}=\frac{V_0}{V_S}=\frac{9.91V}{-989mV}\approx -10=-\frac{R_f}{R_1}=-\frac{10K}{1K}=-10$$




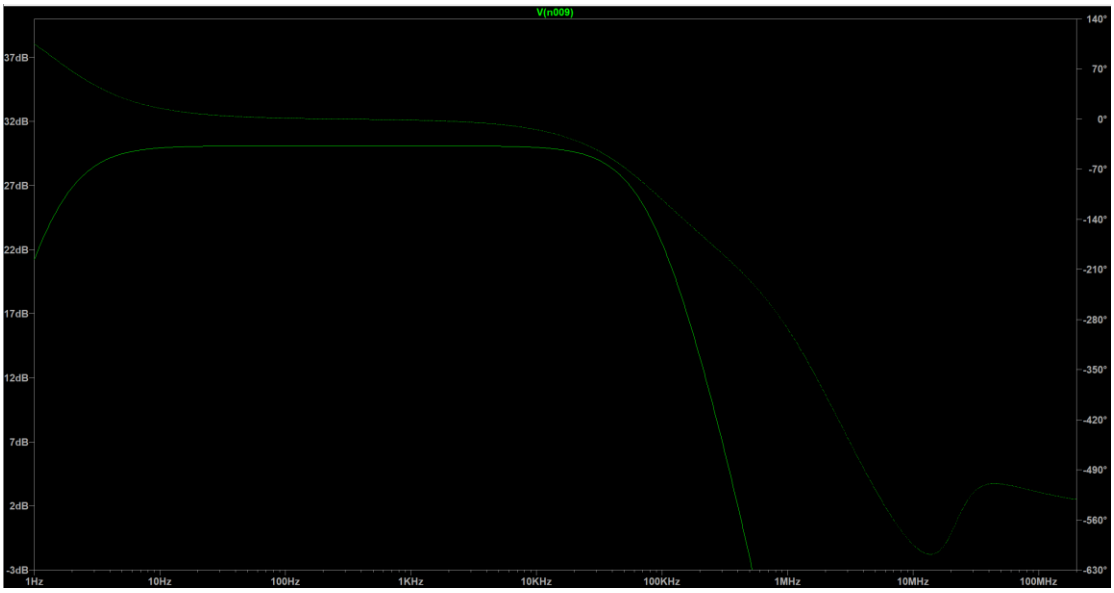

Bv=$f_H - f_L$=526.785HZ


Ac=$10^{30.113/20} = 31.98$

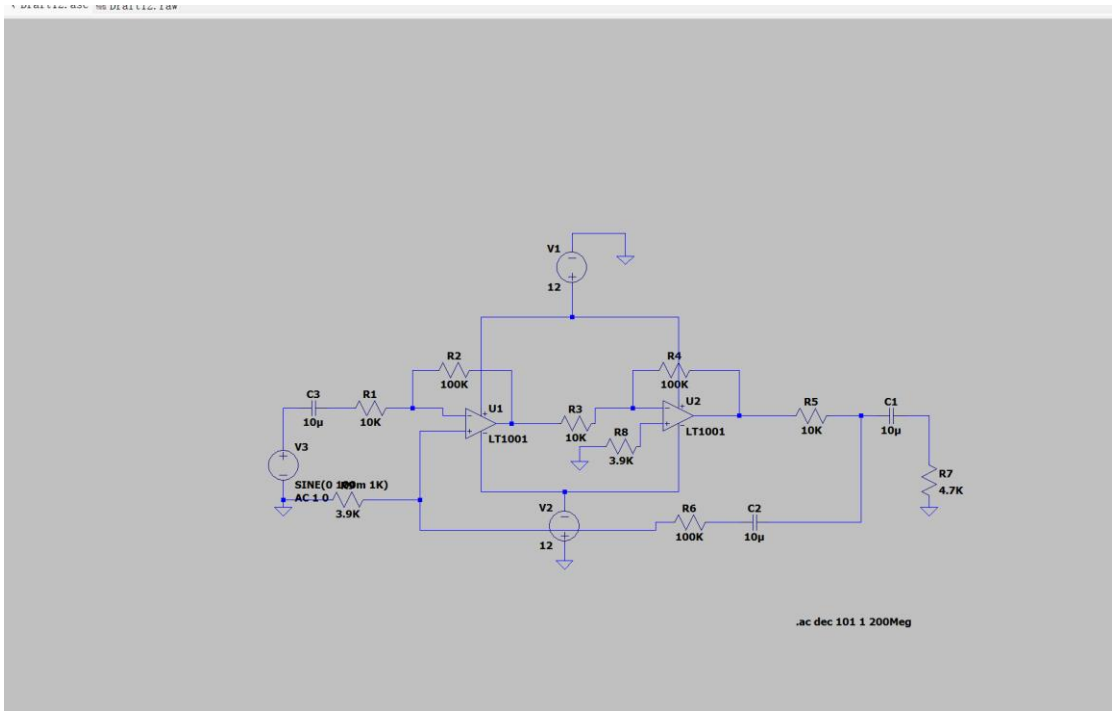


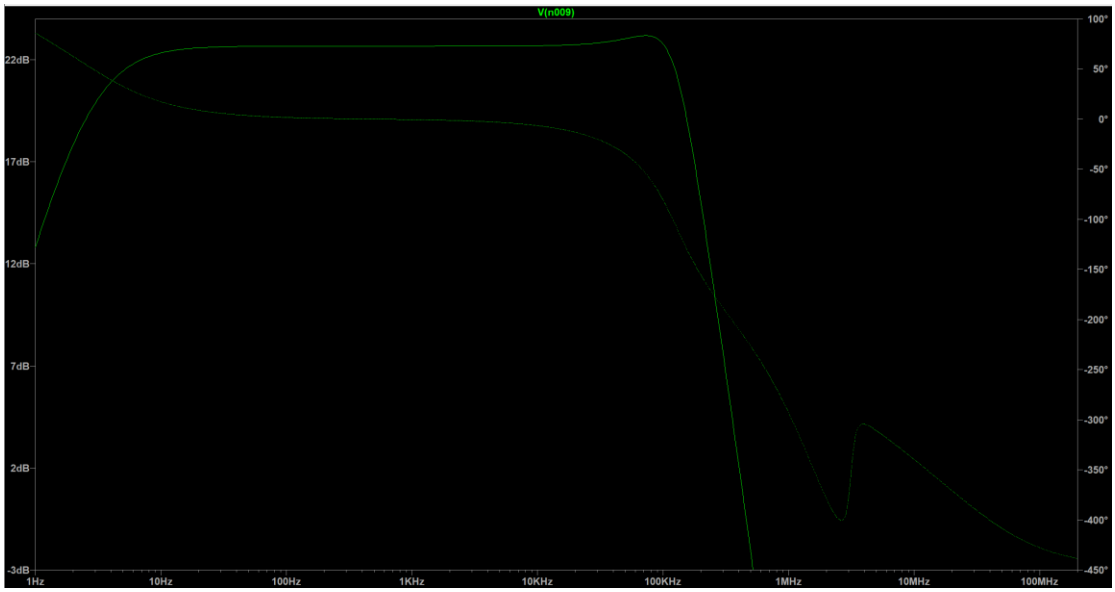

BW= $f_H - f_L$ =528.540KHZ


Av=$10^{22.7/20}$=13.645

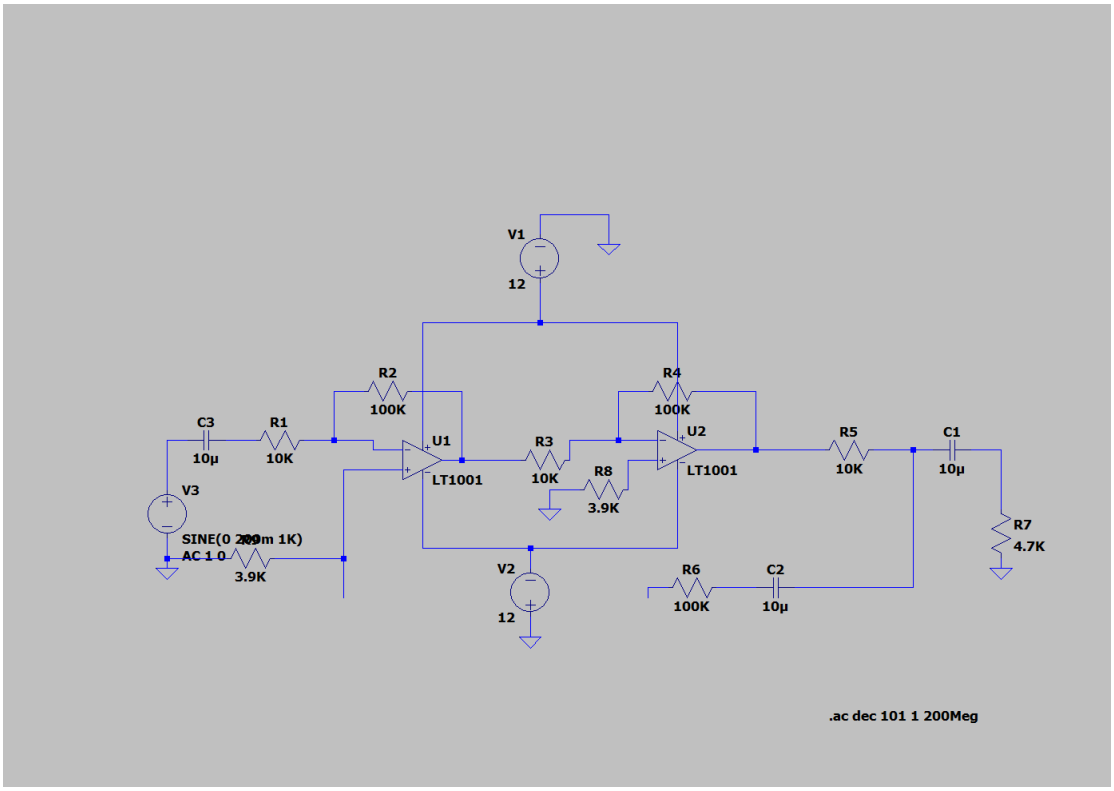


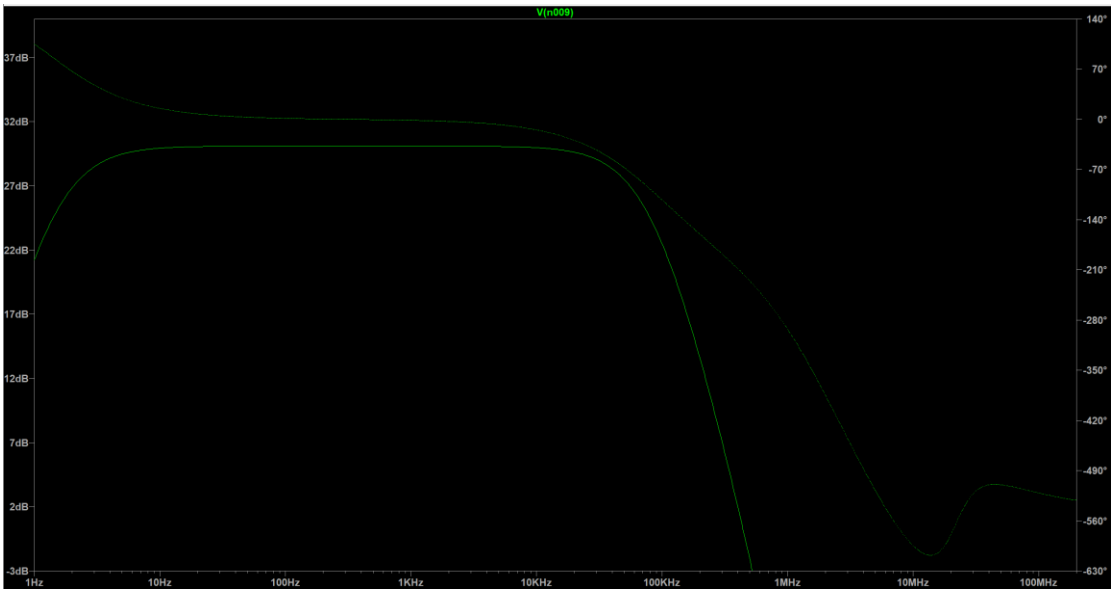

BW= $f_H - f_L$ =536.620Khz

Ac=$10^{30.02/20} = 31.69$

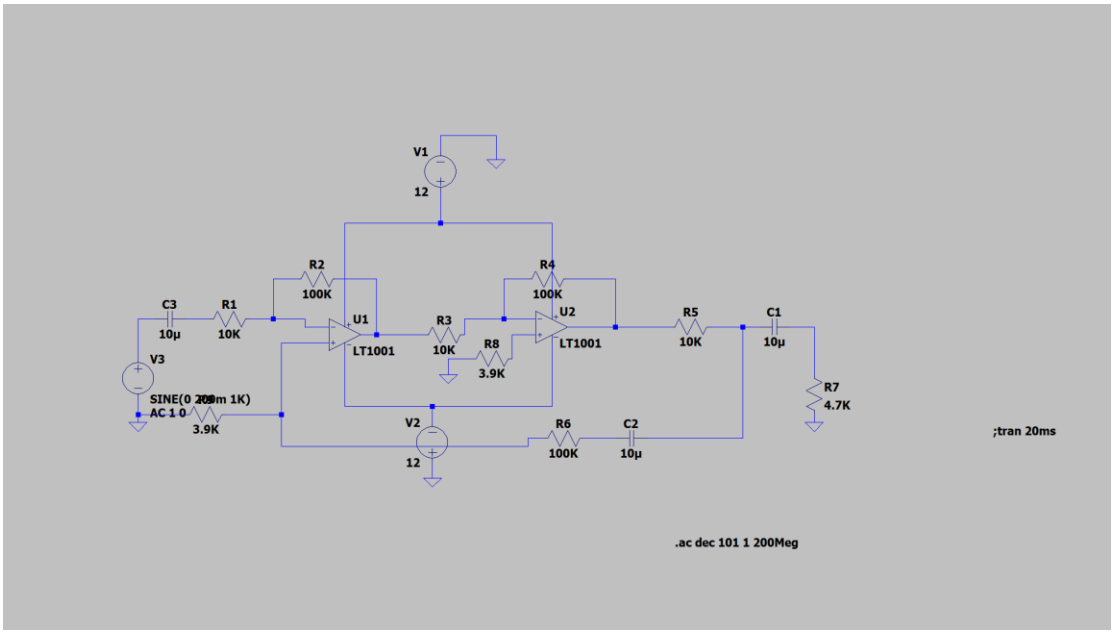

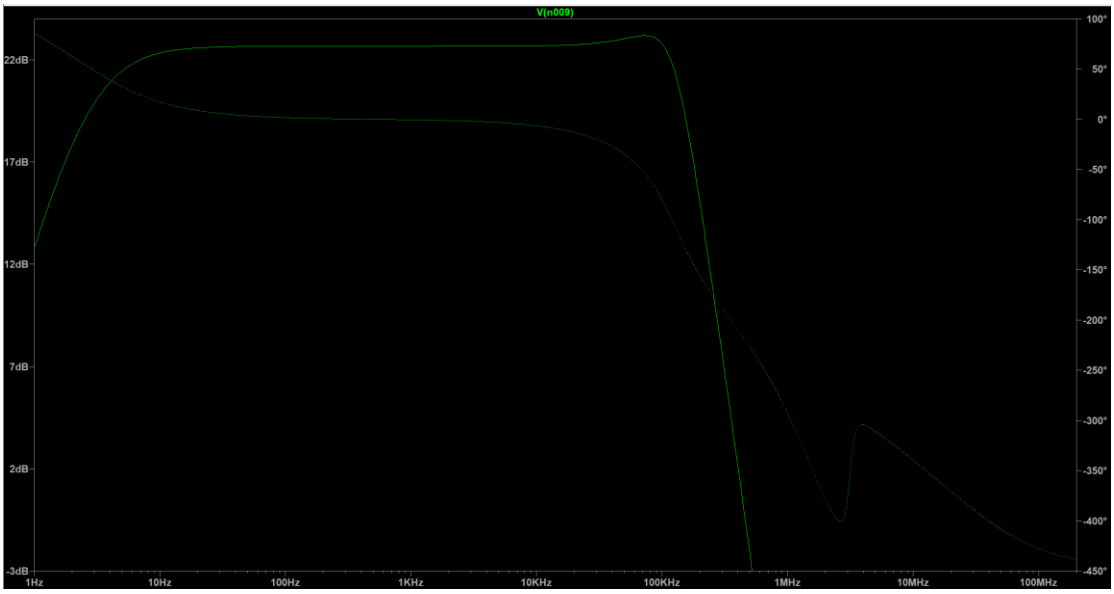

BW=$f_H - f_L$ =528.825KHZ

Ac=$10^{22.6/20}$=13.489

Conclusion: The amplitude of the signal voltage did not influence the bandwidth and the voltage gain. The feedback circuit also has nothing to do with the bandwidth. However, the feedback will reduce the voltage gain.